# BẢN GIẢI TRÌNH CÂU HỎI PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

### 1. SOURCE CODE THIẾT KẾ


Các source code yêu cầu đã được upload lên repo Github, truy cập tại địa chỉ <a href="https://github.com/tlatonf/thesis defense">https://github.com/tlatonf/thesis defense</a> hoặc scan qr code bên dưới đây:



#### 2. MODULE KECCAK-f

### 2.1. Verify

- Dùng tool Cadence Xcelium 2403:

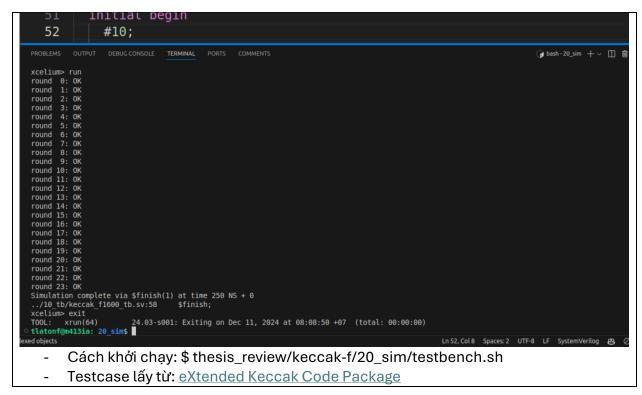


#### 2.2. Synthesis

- Dùng tool Cadence Xcelium 2403:
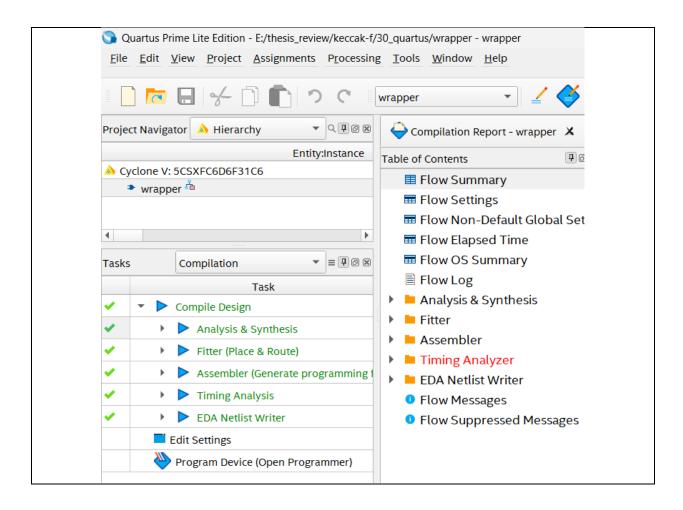
### 2.3. Compile bằng Intel Quartus Prime, simulate on DE10 kit.

- Trong báo cáo, em có trình bày module Keccak-f thực hiện chỉ trong 1 chu kỳ (vì đây là mạch tổ hợp), tuy nhiên đó là trường hợp đặt module này nằm trong một thiết kế tổng thể.
- Còn khi tách ra chạy độc lập thì không thể đạt được, vì số lượng chân của FPGA bị giới hạn (mỗi input/output của module cần đến 1600bit).
- Nên trong bày test này, em sẽ chia nhỏ input/output thành từng đoạn, nên số chu kỳ thực hiện không còn được 1 chu kỳ.
- Minh chứng synthesis/fitter thành công:



- Kết quả resource khi compile bằng quartus:

	Resource	Usage
1	Estimate of Logic utilization (ALMs needed)	13126
2		
3	<ul> <li>Combinational ALUT usage for logic</li> </ul>	18951
1	7 input functions	1806
2	6 input functions	5494
3	5 input functions	2461
4	4 input functions	4204
5	<=3 input functions	4986
4		
5	Dedicated logic registers	3310
6		
7	I/O pins	203
8		
9	Total DSP Blocks	1
10		
11	Maximum fan-out node	Mult0~8
12	Maximum fan-out	10416
13	Total fan-out	91595
14	Average fan-out	4.04

# 3. MODULE BIẾN ĐỔI NTT

## 3.1. Verify

- Dùng tool Cadence Xcelium 2403:

#### 3.2. Synthesis

- HAL Check bằng tool Cadence Xcelium (Version 2024):

### 3.3. Compile bằng Intel Quartus Prime, simulate on DE10 kit.

# - Kết quả resource khi compile bằng quartus:

	Resource	Usage
1	Estimate of Logic utilization (ALMs needed)	4466
2		
3	<ul> <li>Combinational ALUT usage for logic</li> </ul>	6467
1	7 input functions	0
2	6 input functions	2121
3	5 input functions	14
4	4 input functions	3648
5	<=3 input functions	684
4		
5	Dedicated logic registers	6418
6		
7	I/O pins	28
8	Total MLAB memory bits	0
9	Total block memory bits	1536
10		
11	Total DSP Blocks	8
12		
13	Maximum fan-out node	rst_ni~input
14	Maximum fan-out	6556
15	Total fan-out	51693
16	Average fan-out	3.99

	Compilation Hierarchy Node	Combinational ALUTs	Dedicated Logic Registers	Block Memory Bits	DSP Blocks	Pins	Virtual Pins
1	▼  wrapper	6467 (1320)	6418 (3093)	1536	8	28	0
1	▼ [ntt:utt]	5147 (3410)	3325 (3092)	1536	8	0	0
1	▼  cdot:cdot0	885 (600)	125 (49)	0	4	0	0
1	divideivider	212 (212)	76 (76)	0	1	0	0
2	karatsutiplier	73 (73)	0 (0)	0	3	0	0
2	▼  cdot:cdot1	852 (577)	108 (36)	0	4	0	0
1	divideivider	209 (209)	72 (72)	0	1	0	0
2	karatsutiplier	66 (66)	0 (0)	0	3	0	0
3	▼  mem_ntt:memory	O (O)	0 (0)	1536	0	0	0
1	▼  rom:memory	0 (0)	0 (0)	1536	0	0	0
1	▼  altsnent	O (O)	0 (0)	1536	0	0	0
1	aled	0 (0)	0 (0)	1536	0	0	0